



대한상공회의소  
서울기술교육센터


# Stop Watch Using Basys 3

소속

AI 시스템 반도체 설계 2기

이름

최현우

 

# Table of contents

**01**

Overview

**02**

System  
Architecture

**03**

Design Of System

**04**


Implementation

**05**

Review

**06**

Q & A

 

01


# Overview

# Hardware & Environment




<u>Hardware</u>	Basys 3
<u>Environment</u>	Vivado 2023.2 & VSCODE
<u>Language</u>	Verilog

# Function Specifications 1

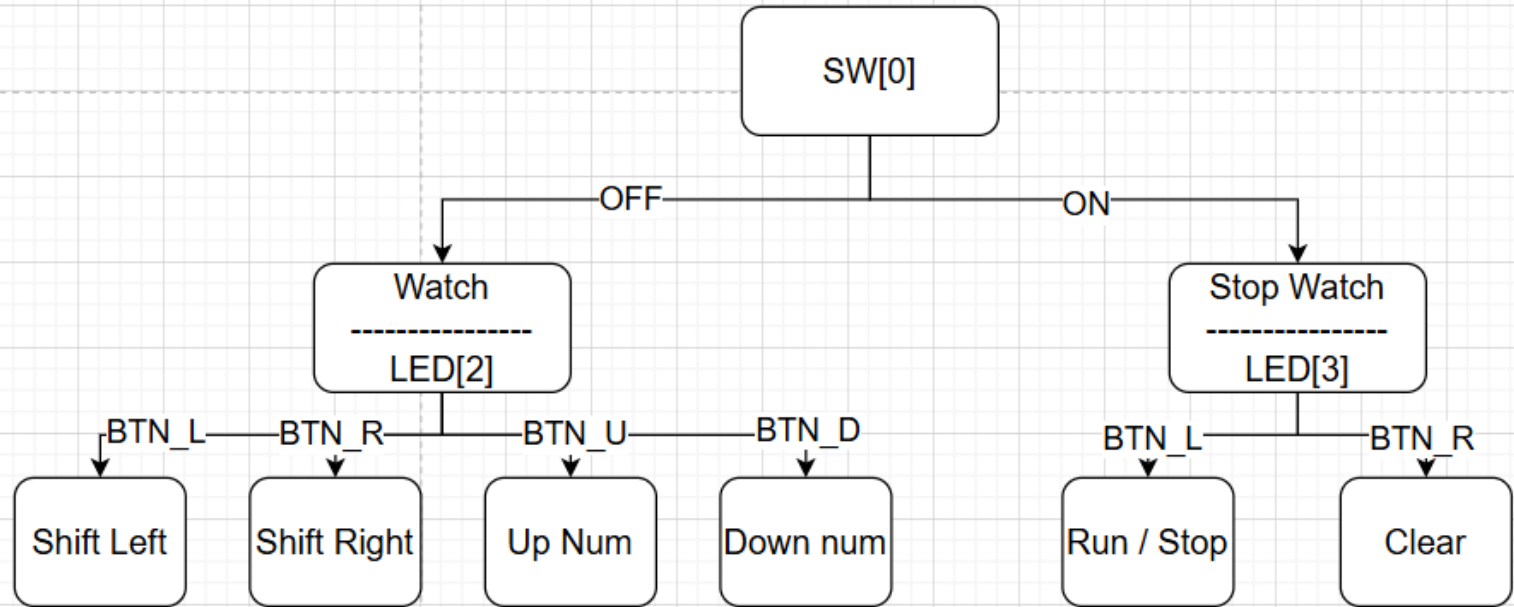

# Function Specifications 2

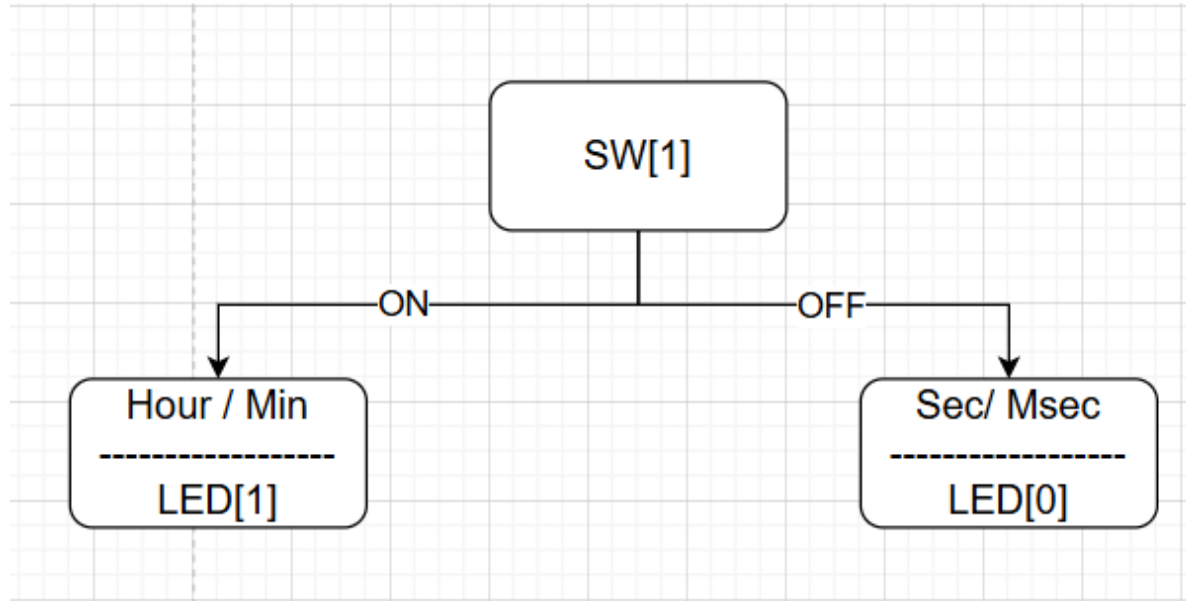

# Function Update 1

## Origin

시계가 동작할 때 시간 조정

→ 정확한 시간을 맞추기 어려움

## Update

시계를 멈췄을 때만, 시간 조정 가능

→ SW[2] 사용

# Function Update 2

## Origin

좌, 우 버튼을 조정할 시간 선택

- 시간의 일의 자리, 십의 자리 세부 조정 불가
- 해당 시간 창에서 다른 시간을 바꿈

## Update

1. 시간의 십의 자리 및 일의 자리 세부 조정 가능
2. 해당 시간 창에서는 해당 시간만 조정 가능

Ex) sec창에선 sec만 조정 가능




# Function Update 3

## Origin

현재 조정하고 있는 시간을 알 수 없음

## Update


현재 조정 중인 시간 창이 점멸  
→ PWM 사용

 


02

# System Architecture

# Block Diagram(OverView)

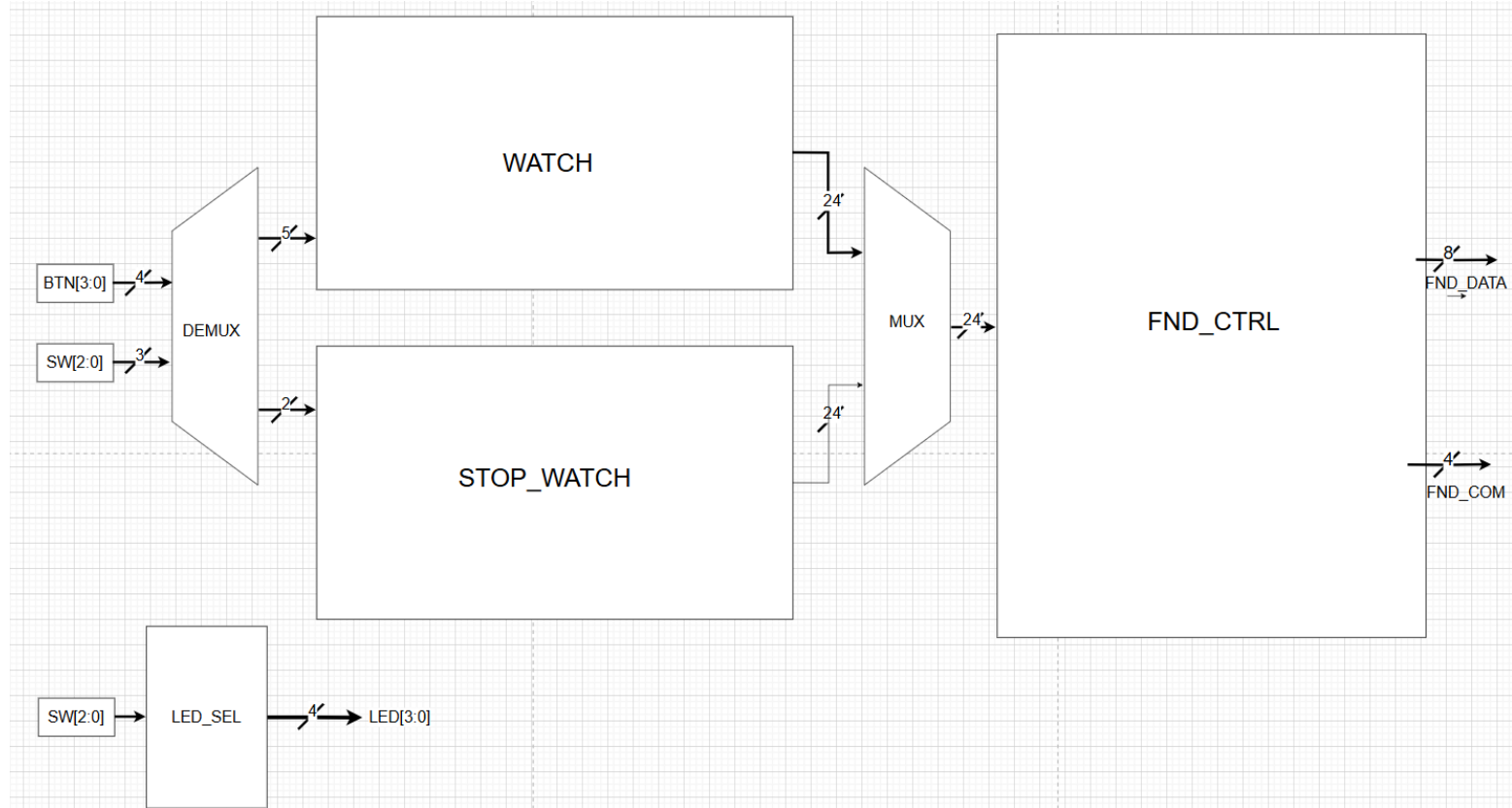


 

# 03

## Design of System


# DEMUX

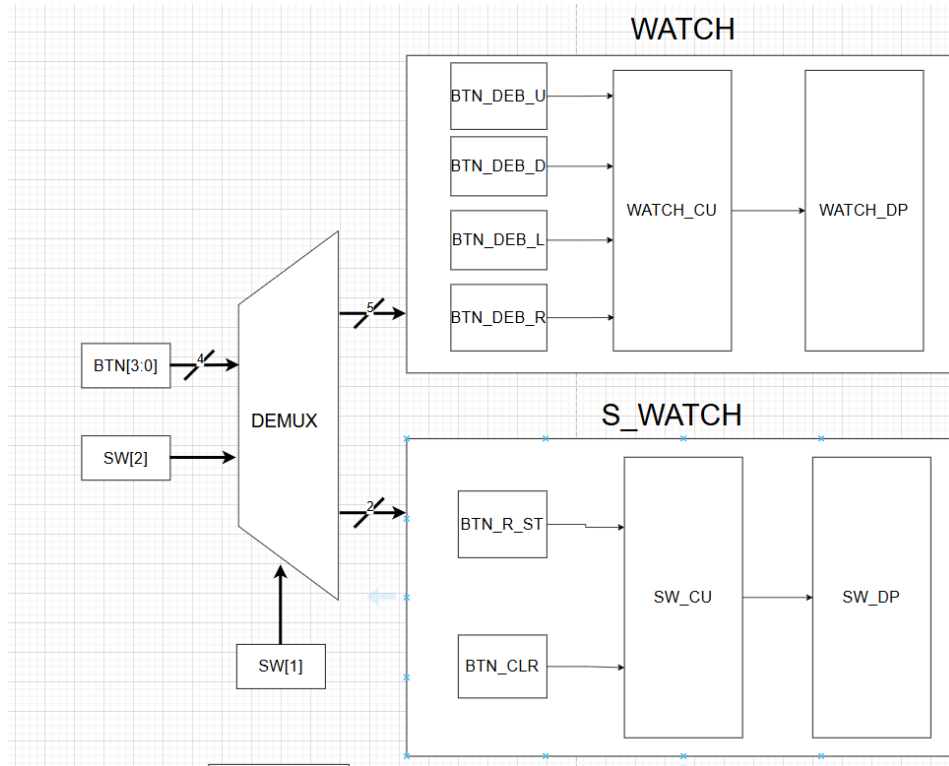


# DEMUX: CODE

```
module demux_watch_sw (  
    input btnU,  
    input btnD,  
    input btnL,  
    input btnR,  
    input sw2,  
    input sel,  
  
    output [4:0] watch,  
    output [1:0] stop_watch  
);  
  
    assign stop_watch = (sel) ? {btnL, btnR} : 2'bzz;  
    assign watch = (!sel) ? {btnU, btnD, btnL, btnR, sw2} : 5'bzz_zzz;  
  
endmodule
```

# DEMUX: Schematic

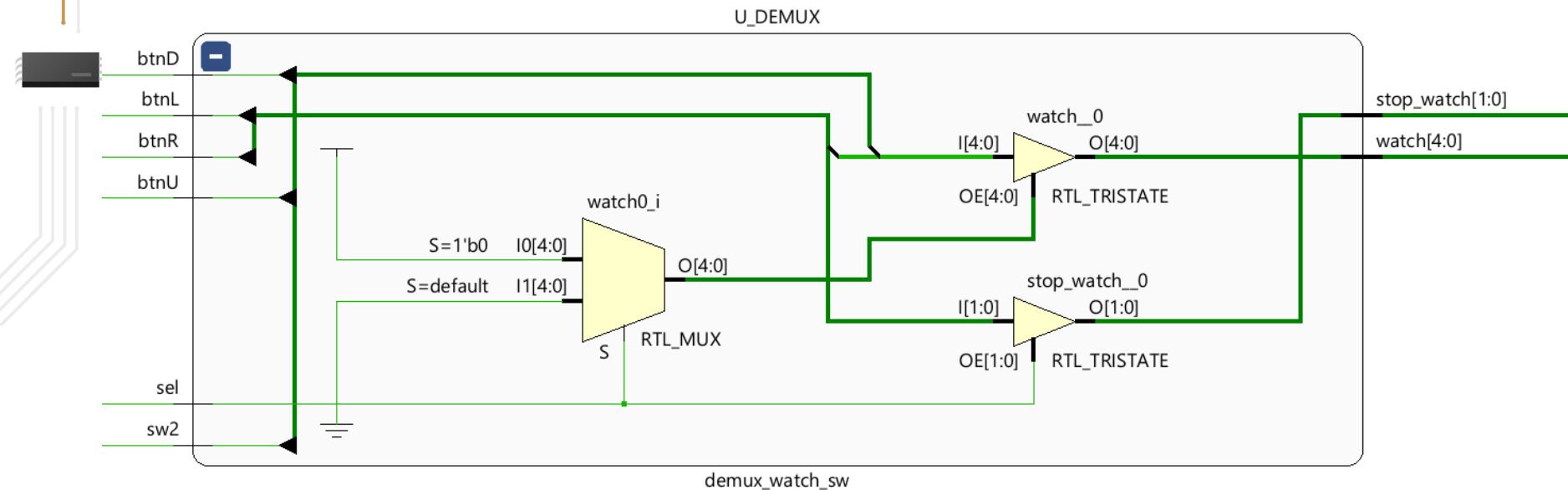


# Watch

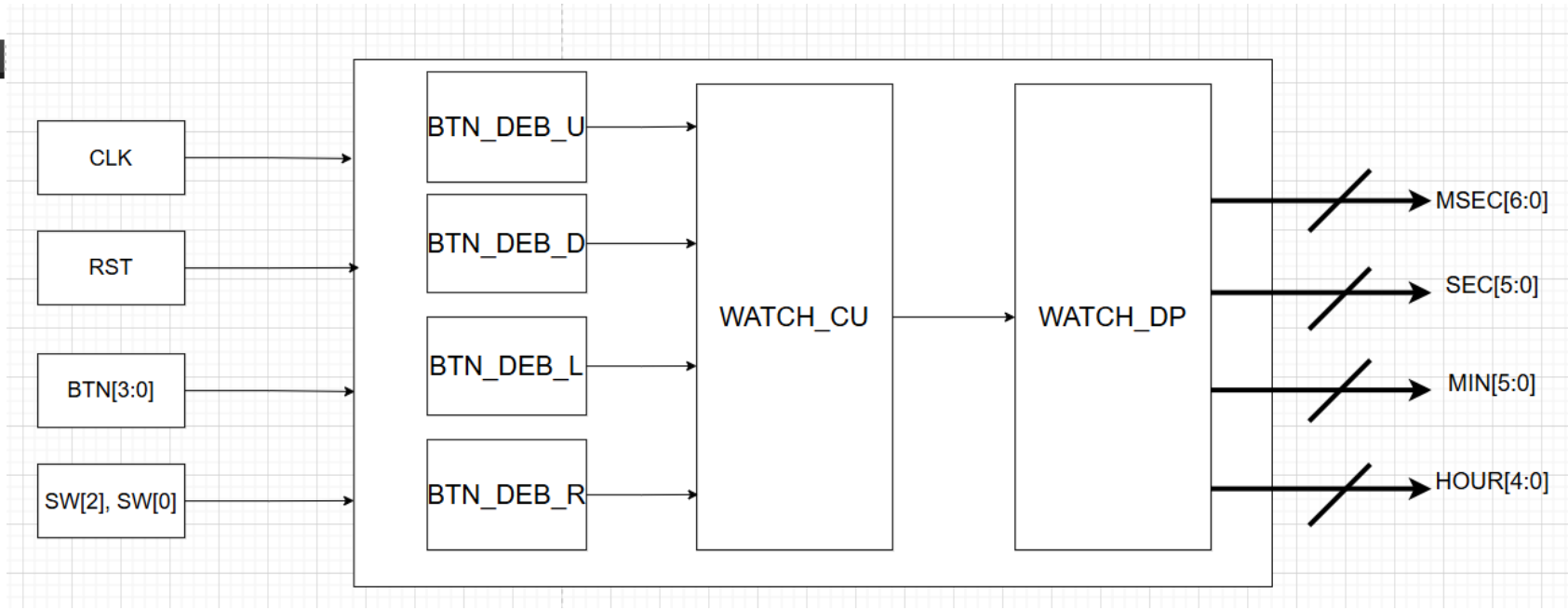




# Watch\_CU: Block Diagram

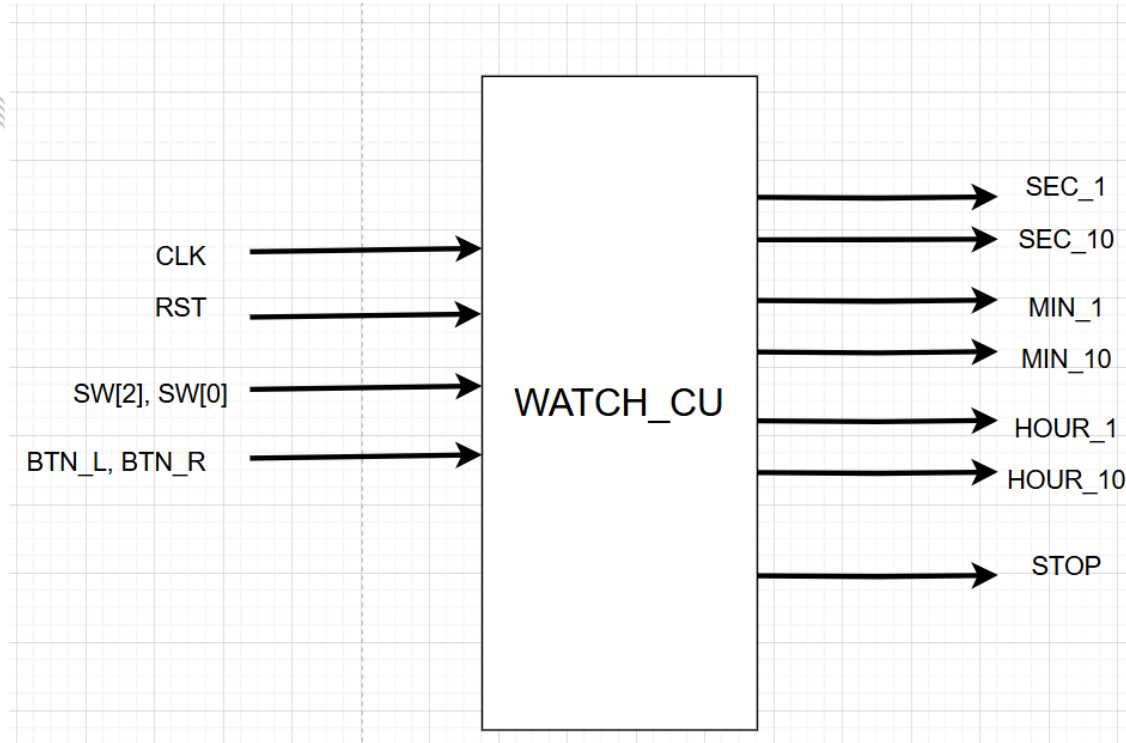

```
module watch_CU (  
    input clk,  
    input rst,  
    input sw2,  
    input sw0,  
    input btnL,  
    input btnR,  
  
    output sec_1,  
    output sec_10,  
    output min_1,  
    output min_10,  
    output hour_1,  
    output hour_10,  
    output reg stop  
);
```

# Watch CU: FSM

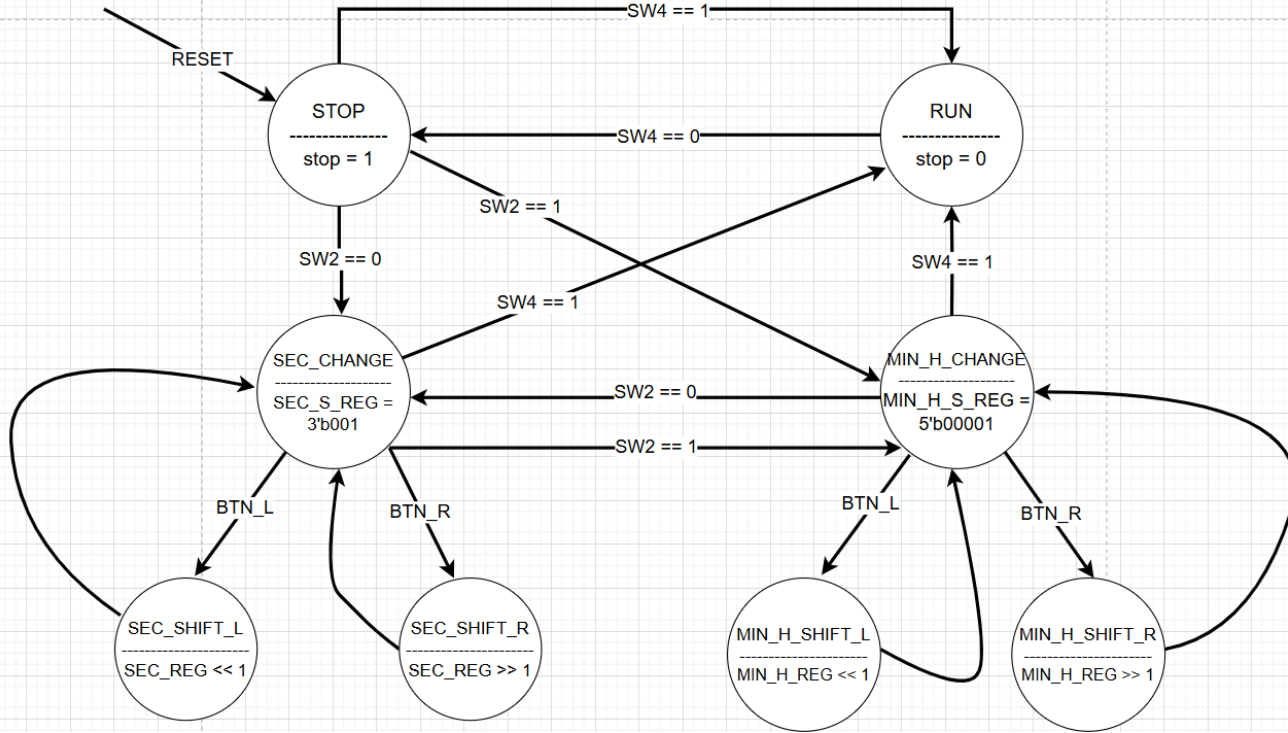

State 0	STOP
State 1	RUN
State 2	SEC_CHANGE
State 3	MIN_H_CHANGE
State 4	SEC_SHIFT_L
State 5	SEC_SHIFT_R
State 6	MIN_H_SHIFT_L
State 7	MIN_H_SHIFT_R

# Watch\_CU: Next state 1

```
always @(*) begin
    case (state)
        STOP: if(sw2) begin
                next_state = RUN;
            end
        else if(sw0) begin
                next_state = MIN_H_CHANGE;
            end
        else begin
                next_state = SEC_CHANGE;
            end
        RUN: if(!sw2) begin
                next_state = STOP;
            end
        else begin
                next_state = RUN;
            end
    end
end
```

# Watch\_CU: Next state 2

```
MIN_H_CHANGE : if(btnL) begin
    next_state = MIN_H_SHIFT_L;
end
else if(btnR) begin
    next_state = MIN_H_SHIFT_R;
end
else if(sw2) begin
    next_state = RUN;
end
else if(!sw0) begin
    next_state = SEC_CHANGE;
end
else begin
    next_state = MIN_H_CHANGE;
end
```

```
SEC_CHANGE : if(btnL) begin
    next_state = SEC_SHIFT_L;
end
else if(sw0) begin
    next_state = MIN_H_CHANGE;
end
else if(btnR) begin
    next_state = SEC_SHIFT_R;
end
else if(sw2) begin
    next_state = RUN;
end
else begin
    next_state = SEC_CHANGE;
end
```

# Watch\_CU: Next state 3

```
MIN_H_SHIFT_L : next_state = MIN_H_CHANGE;  
MIN_H_SHIFT_R : next_state = MIN_H_CHANGE;  
SEC_SHIFT_L   : next_state = SEC_CHANGE;  
SEC_SHIFT_R   : next_state = SEC_CHANGE;  
default       : state = STOP;  
endcase  
end
```

# Watch\_CU: Output Logic 1

```
always @(*) begin
    case (state)
        STOP : begin
            stop = 1'b1;
        end
        RUN : begin
            stop = 1'b0;
        end
        default: stop = 1'b1;
    endcase
end
```

# Watch\_CU: Output Logic 2


```
assign {sec_10, sec_1} = sec_reg[2:1];  
assign {hour_10, hour_1, min_10, min_1} = min_h_reg[4:1];
```

**SEC\_R\_SHIFT\_REG**



SEC\_10    SEC\_1

**MIN\_H\_R\_SHIFT\_REG**

 


H\_1    H\_10    M\_10    M\_1

# Watch\_CU: Output Logic 3


```
else if(state == SEC_SHIFT_L) begin
    sec_reg[0] <= sec_reg[2];
    sec_reg[2:1] <= sec_reg[1:0];
    min_h_reg <= 5'b00001;
end
```

```
else if(state == MIN_H_SHIFT_L) begin
    sec_reg <= 3'b001;
    min_h_reg[0] <= min_h_reg[4];
    min_h_reg[4:1] <= min_h_reg[3:0];
end
```

SEC\_R\_SHIFT\_REG

 

MIN\_H\_R\_SHIFT\_REG

 



# Watch CU: Outout Logic 4

```
else if(state == SEC_SHIFT_R) begin
    sec_reg[2] <= sec_reg[0];
    sec_reg[1:0] <= sec_reg[2:1];
    min_h_reg <= 5'b00001;
end
```


```
else if(state == MIN_H_SHIFT_R) begin
    sec_reg <= 3'b001;
    min_h_reg[4] <= min_h_reg[0];
    min_h_reg[3:0] <= min_h_reg[4:1];
end
```

SEC\_R\_SHIFT\_REG




SEC\_10 SEC\_1

MIN\_H\_R\_SHIFT\_REG


 


H\_1 H\_10 M\_10 M\_1



# Watch\_CU: Simulation(STOP)

 


# Watch\_CU: Simulation(Shift: Sec)

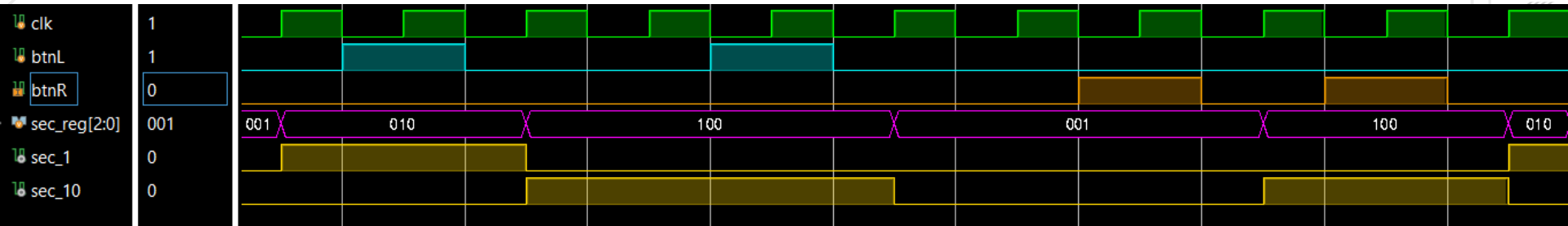 

# Watch\_CU: Simulation(Shift: Min\_H)

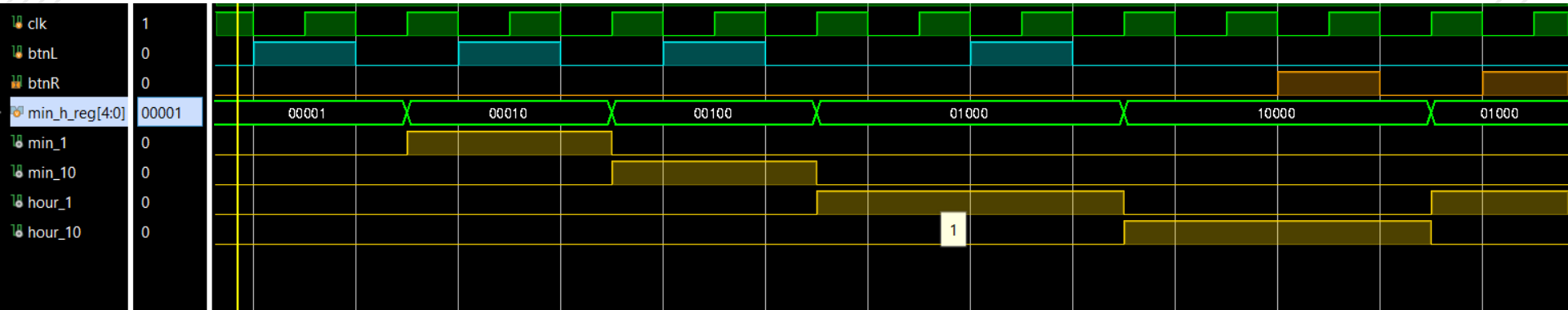 


# Watch\_DP: Block Diagram

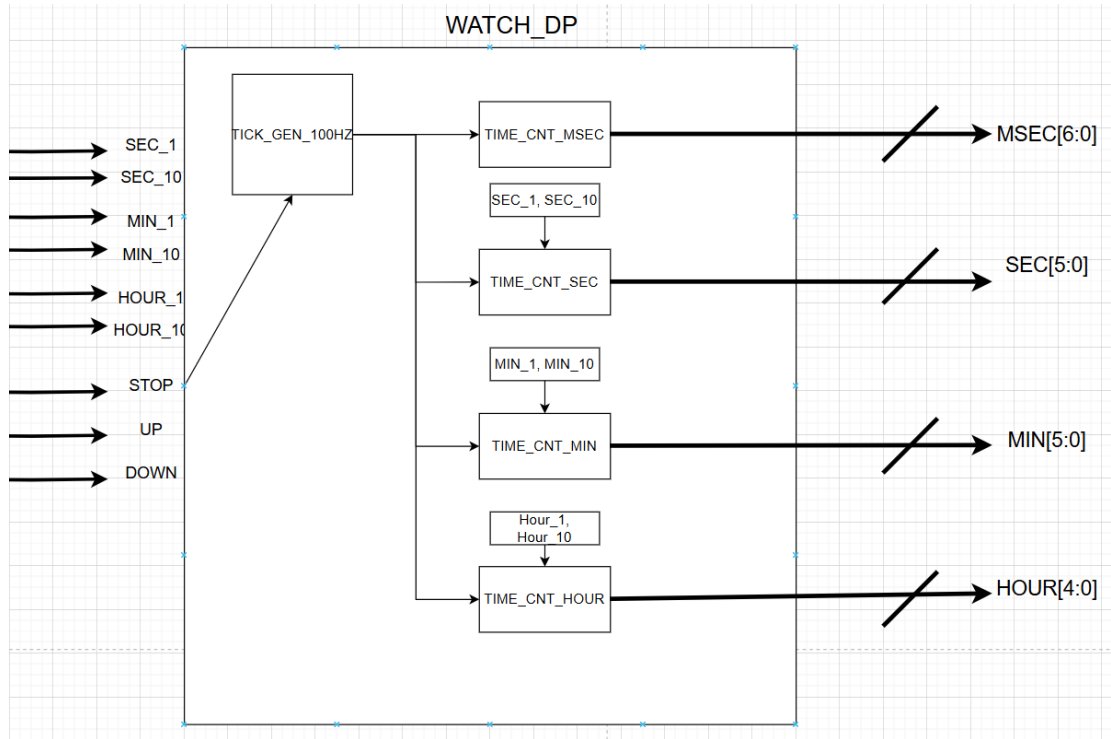

```
module watch_DP (  
    input clk,  
    input rst,  
    input sec_1,  
    input sec_10,  
    input min_1,  
    input min_10,  
    input hour_1,  
    input hour_10,  
    input stop,  
    input up,  
    input down,  
  
    output [6:0] msec,  
    output [5:0] sec,  
    output [5:0] min,  
    output [4:0] hour  
);
```

# TIME\_CNT: Block Diagram

 

```
module time_cnt_btn #(
    parameter TCNT = 100,
    parameter BIT_WIDTH = 7,
    parameter RESET_TIME = 0,
    parameter MAX_DIGIT_1 = 9,
    parameter MAX_DIGIT_10 = 5,
    parameter MIN_DIGIT = 0
) (
    input clk,
    input rst,
    input i_tick,
    input up,
    input down,
    input digit_1,
    input digit_10,

    output reg [BIT_WIDTH - 1:0] o_time,
    output o_tick
);
```

# TIME\_CNT: Problem

<u>Condition</u>
Digit_10 == MAX
Digit_1 == MAX
Digit_10 == MIN
Digit_1 == MIN
TCNT == MAX
ETC



**Too Many MUX!**

# TIME\_CNT: Solution – Flag(CASE)

```
assign max_10 = ((tcnt / 10) == MAX_DIGIT_10) ? 1 : 0;  
assign max_1 = ((tcnt % 10) == MAX_DIGIT_1) ? 1 : 0;  
assign min_10 = ((tcnt / 10) == MIN_DIGIT) ? 1 : 0;  
assign min_1 = ((tcnt % 10) == MIN_DIGIT) ? 1 : 0;  
assign tcnt_max = (tcnt == (TCNT-1)) ? 1 : 0;  
  
assign condition = {i_tick, tcnt_max, max_10, max_1, min_10, min_1, digit_10, digit_1, up, down};
```




# TIME\_CNT: Solution – Flag(CASE)


```
always @(*) begin
    casez (condition)
        10'b10ZZZ_ZZZZZ: begin
            tcnt_next = tcnt + 1;
            rotick_next = 0;
        end
        10'b11ZZZ_ZZZZZ: begin
            tcnt_next = 0;
            rotick_next = 1;
        end
        10'bZZ1ZZ_Z1010: begin
            tcnt_next = tcnt - (MAX_DIGIT_10 * 10);
            rotick_next = 0;
        end
        10'bZZ0ZZ_Z1010: begin
            tcnt_next = tcnt + 10;
            rotick_next = 0;
        end
        10'bZZZ1Z_Z0110: begin
            tcnt_next = tcnt - MAX_DIGIT_1;
            rotick_next = 0;
        end
        10'bZZZ0Z_Z0110: begin
            tcnt_next = tcnt + 1;
            rotick_next = 0;
        end
    end
end
```

```
10'bZZZZ1_Z1001: begin
    tcnt_next = tcnt + (MAX_DIGIT_10 * 10);
    rotick_next = 0;
end
10'bZZZZ0_Z1001: begin
    tcnt_next = tcnt - 10;
    rotick_next = 0;
end
10'bZZZZZ_10101: begin
    tcnt_next = tcnt + MAX_DIGIT_1;
    rotick_next = 0;
end
10'bZZZZZ_00101: begin
    tcnt_next = tcnt - 1;
    rotick_next = 0;
end
default: begin
    tcnt_next = tcnt;
    rotick_next = 0;
end
endcase
end
```

# TIME\_CNT: Solution – Schematic

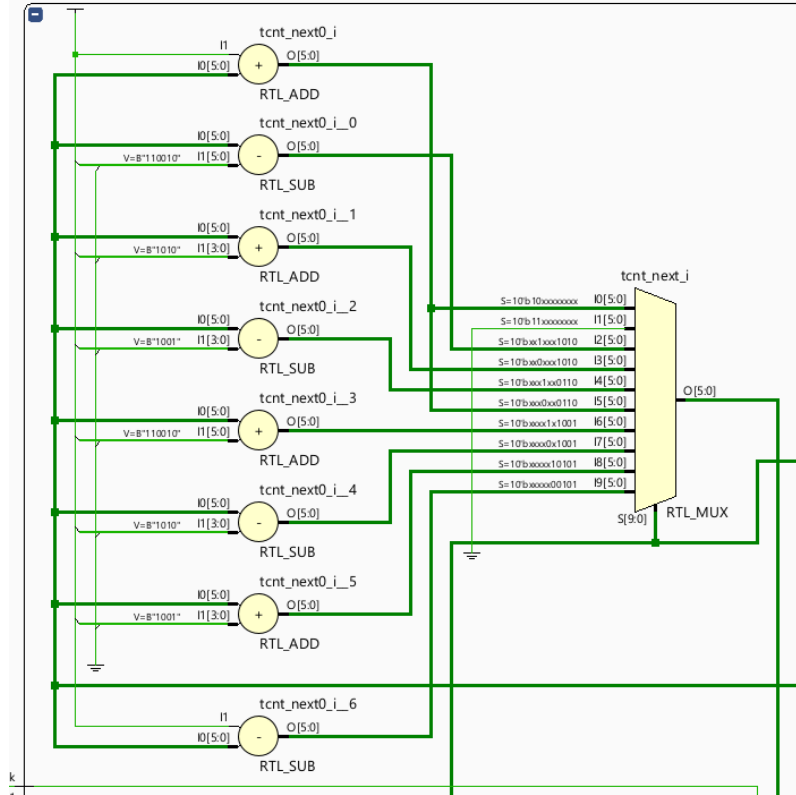


# 2X1 MUX

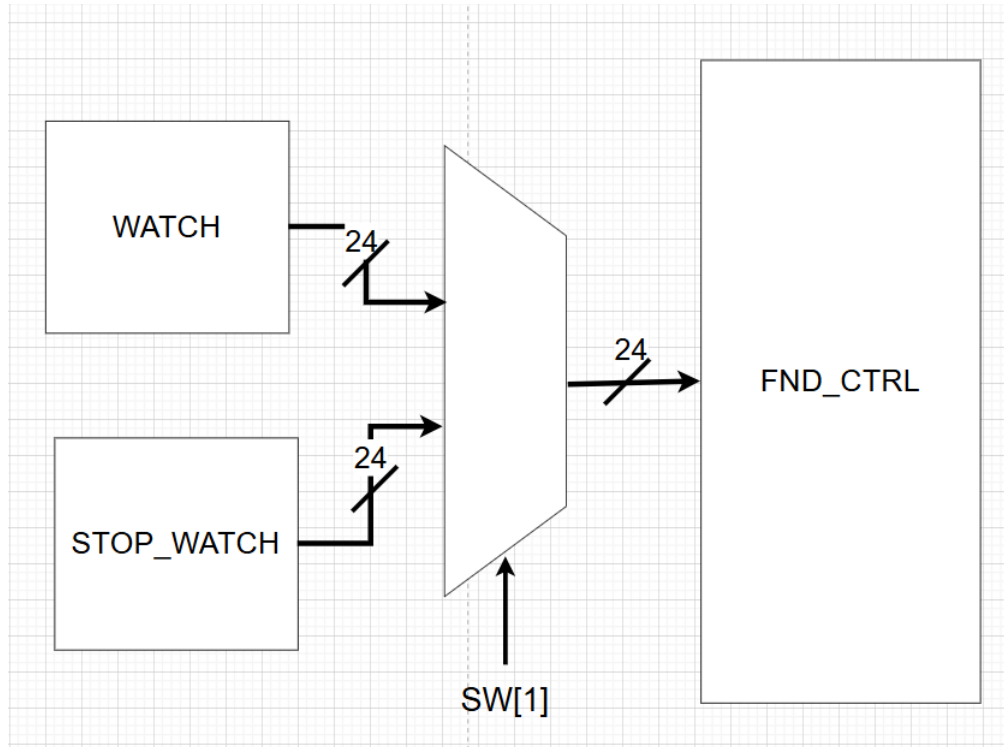

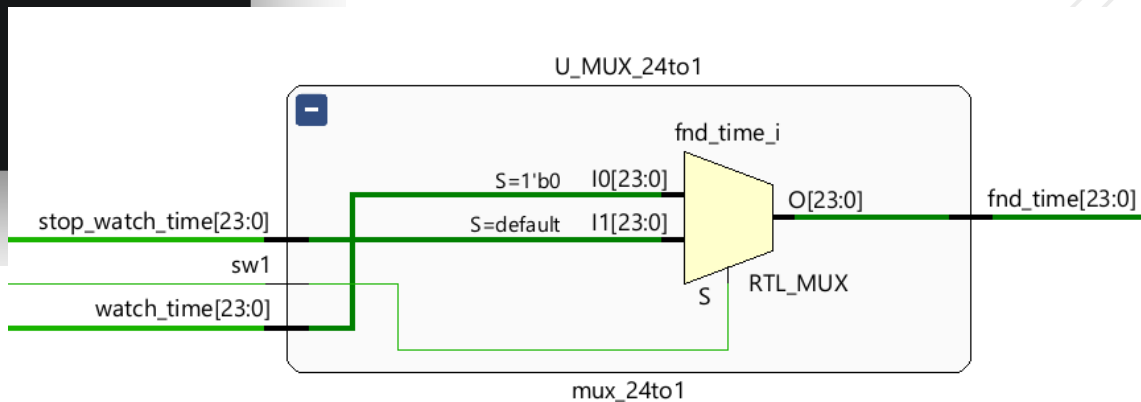
# 2X1 MUX: CODE & Result

```
module mux_24to1(  
    input [23:0] watch_time,  
    input [23:0] stop_watch_time,  
    input sw1,  
  
    output [23:0] fnd_time  
);  
  
    assign fnd_time = (!sw1) ? watch_time :  
    stop_watch_time;  
endmodule
```



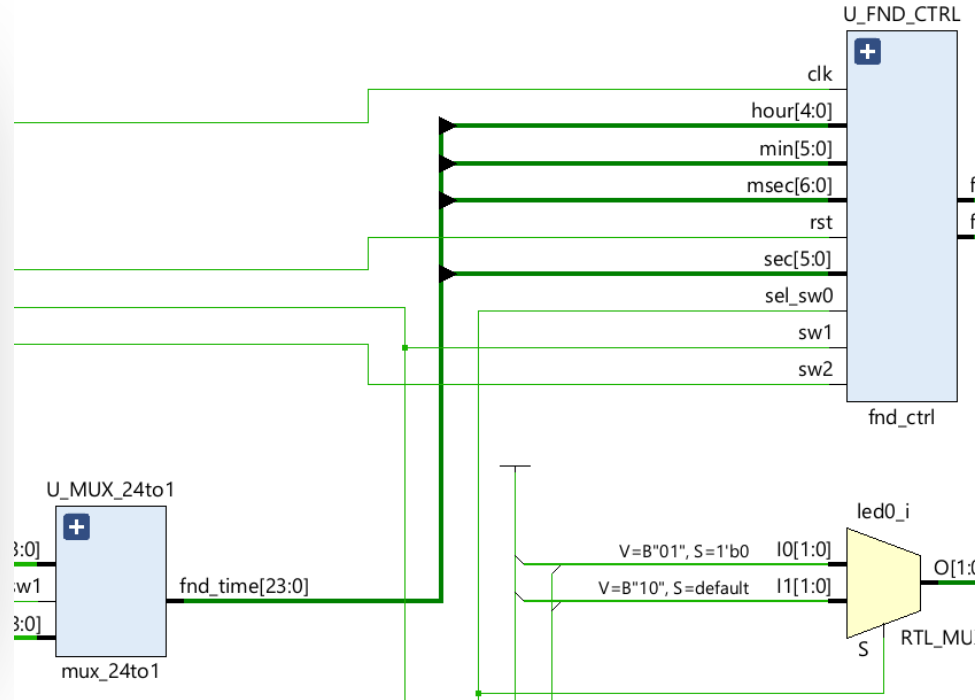
# 2X1 MUX → FND\_CTRL


```
fnd_ctrl U_FND_CTRL (  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .sel_sw0(sw0),  
    .sw1(sw1),  
    .sw2(sw2),  
    .msec(w_fnd_time[23:17]),  
    .sec (w_fnd_time[16:11]),  
    .min (w_fnd_time[10:5]),  
    .hour(w_fnd_time[4:0]),  
    .fnd_data(fnd_data),  
    .fnd_com (fnd_com)  
);
```



# FND\_CTRL

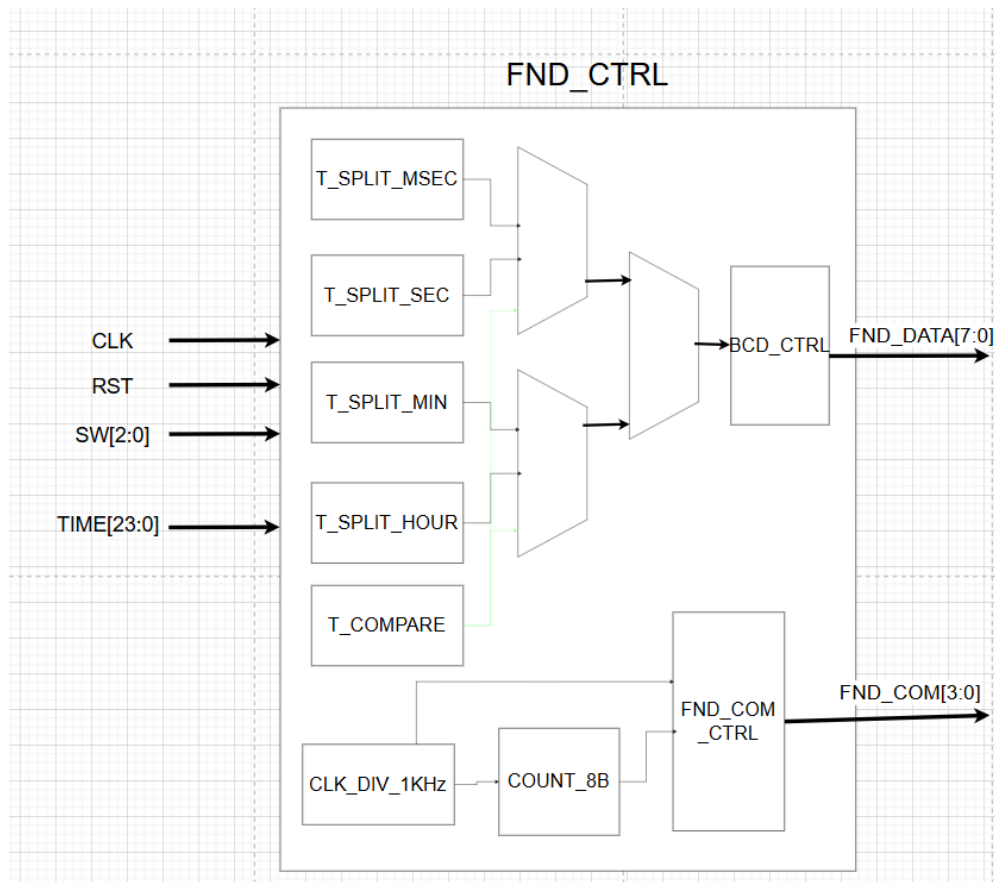


# FND\_COM\_CTRL

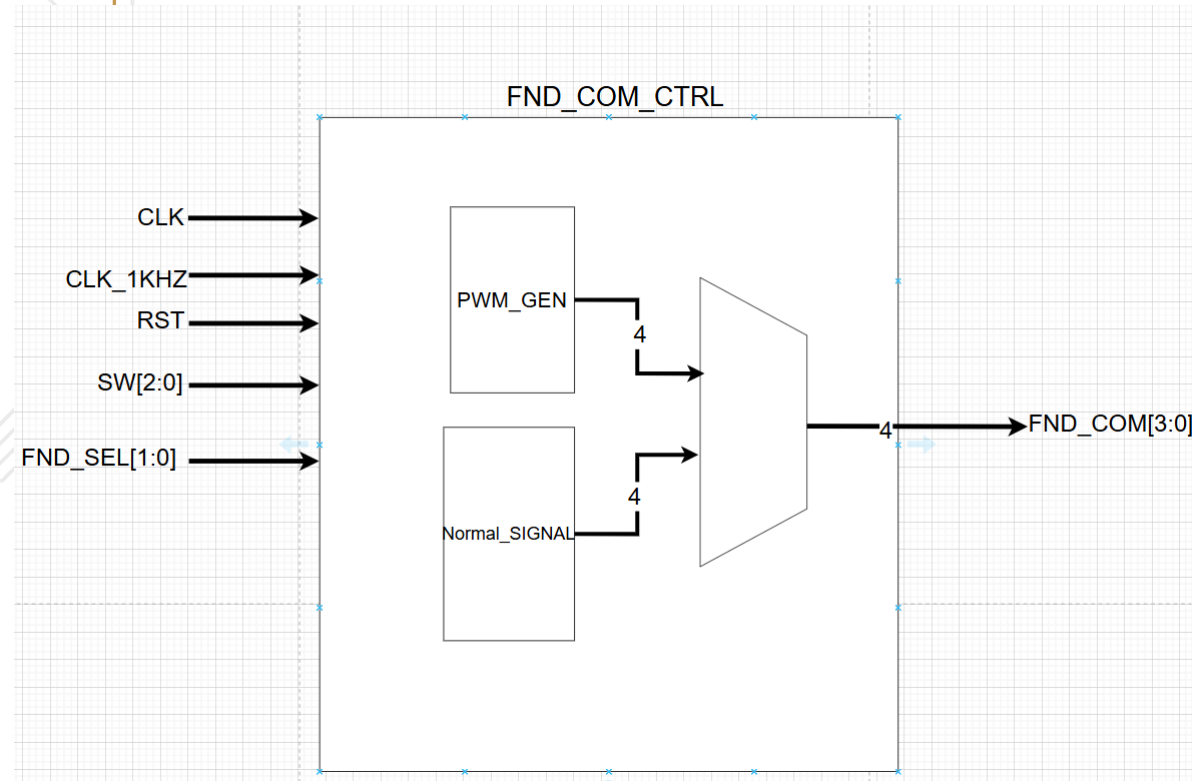

```
fnd_com_ctrl (  
    input clk,  
    input clk_1k,  
    input rst,  
    input sw0,  
    input sw1,  
    input sw2,  
    input [1:0] fnd_sel,  
  
    output reg [3:0]  
    fnd_com
```

# FND\_COM\_CTRL: FSM

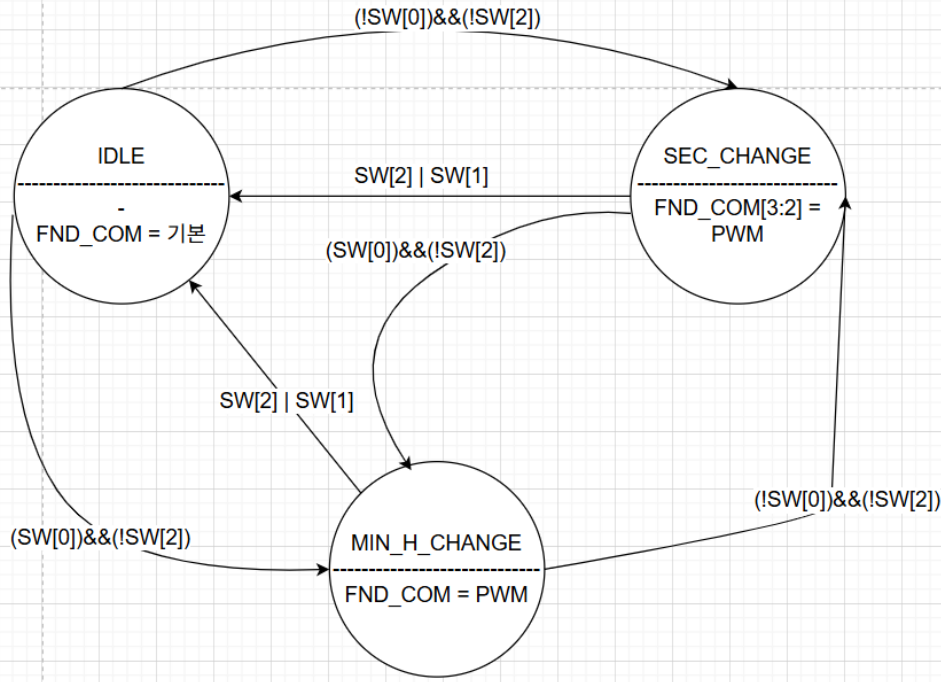


STATE 0	IDLE
STATE 1	SEC_CHANGE
STATE_2	MIN_H_CHANGE



# FND\_COM\_CTRL: Next State Logic

```
always @(*) begin
    next_state = state;
    case (state)
        IDLE:
            if ((!sw0) && (!sw2)) begin
                next_state = SEC_CHANGE;
            end else if ((sw0) && (!sw2)) begin
                next_state = MIN_H_CHANGE;
            end else begin
                next_state = IDLE;
            end
        SEC_CHANGE:
            if (sw2 | sw1) begin
                next_state = IDLE;
            end else if ((sw0) && (!sw2)) begin
                next_state = MIN_H_CHANGE;
            end else begin
                next_state = SEC_CHANGE;
            end
        MIN_H_CHANGE:
            if (sw2 | sw1) begin
                next_state = IDLE;
            end else if ((!sw0) && (!sw2)) begin
                next_state = SEC_CHANGE;
            end else begin
                next_state = MIN_H_CHANGE;
            end
    endcase
end
```

# FND\_COM\_CTRL: Output Logic

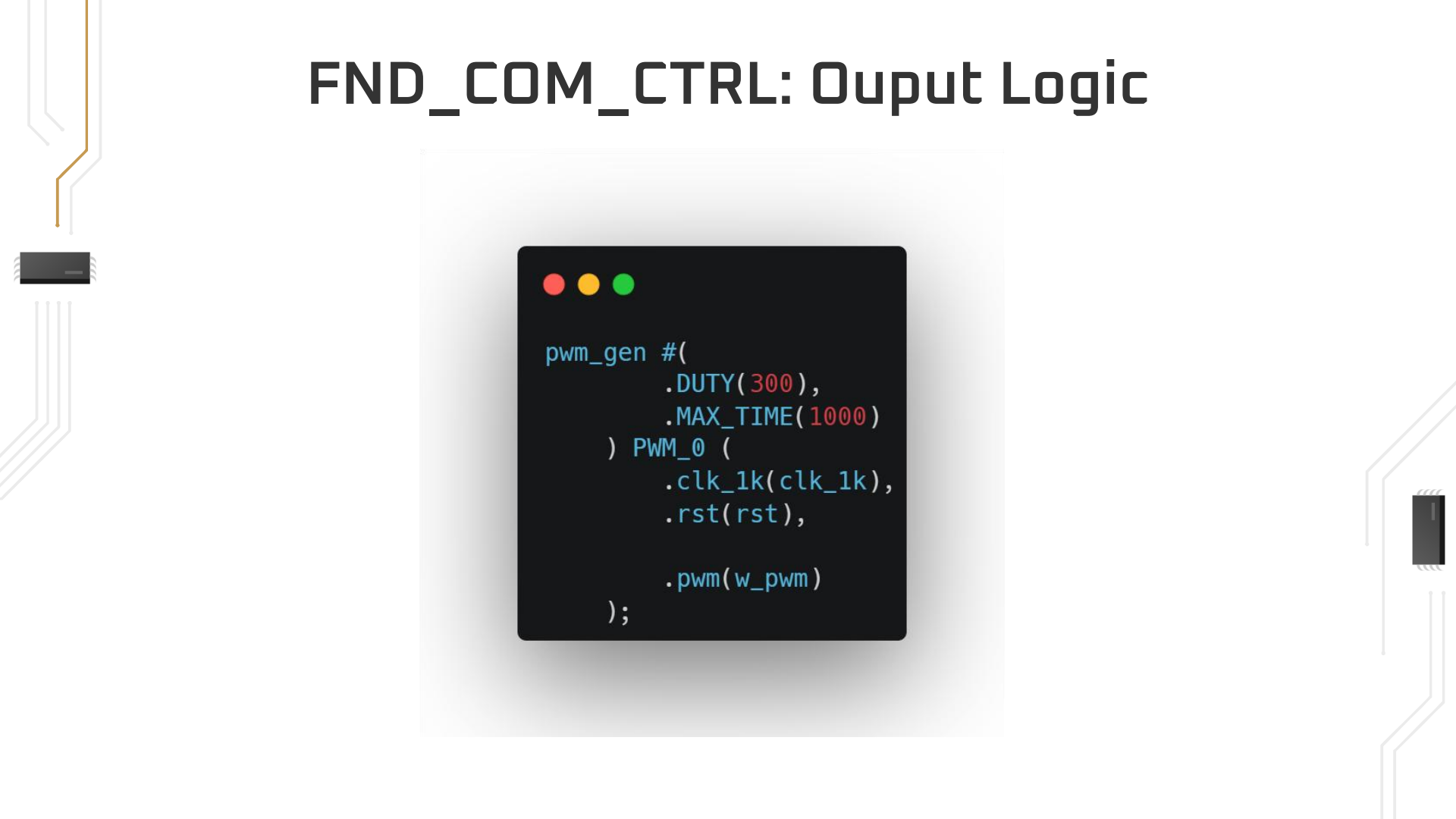

```
pwm_gen #(
    .DUTY(300),
    .MAX_TIME(1000)
) PWM_0 (
    .clk_1k(clk_1k),
    .rst(rst),

    .pwm(w_pwm)
);
```

# FND\_COM\_CTRL: Output Logic

## IDLE

```
always @(*) begin
  case (state)
    IDLE: begin
      case (fnd_sel)
        2'b00: fnd_com = 4'b1110;
        2'b01: fnd_com = 4'b1101;
        2'b10: fnd_com = 4'b1011;
        2'b11: fnd_com = 4'b0111;
        default: fnd_com = 4'b1111;
      endcase
    end
  endcase
end
```


## SEC\_CHANGE

```
SEC_CHANGE: begin
  case (fnd_sel)
    2'b00: fnd_com = 4'b1110;
    2'b01: fnd_com = 4'b1101;
    2'b10: fnd_com = {(1'b1), (w_pwm[2]), 2'b11};
    2'b11: fnd_com = {w_pwm[3], (3'b111)};
    default: fnd_com = 4'b1111;
  endcase
end
```

## MIN\_H\_CHANGE

```
MIN_H_CHANGE:
  case (fnd_sel)
    2'b00: fnd_com = {(3'b111), w_pwm[0]};
    2'b01: fnd_com = {(2'b11), (w_pwm[1]), (1'b1)};
    2'b10: fnd_com = {(1'b1), (w_pwm[2]), (2'b11)};
    2'b11: fnd_com = {w_pwm[3], (3'b111)};
    default: fnd_com = 4'b1111;
  endcase
  default: fnd_com = 4'b1111;
endcase
end
```

# PWM

 


```
module pwm_gen#(  
    parameter DUTY = 5,  
    parameter MAX_TIME = 10  
)(  
    input clk_1k,  
    input rst,  
  
    output reg [3:0] pwm  
);
```

# PWM: Code


```
always @(posedge clk_1k or posedge rst)
begin
    if(rst) begin
        pwm <= 4'b1111;
        cnt <= 0;
    end
    else if(cnt <= (DUTY - 1)) begin
        pwm <= 4'b1111;
        cnt <= cnt + 1;
    end
    else if(cnt == (MAX_TIME - 1)) begin
        pwm <= 0;
        cnt <= 0;
    end
    else begin
        pwm <= 0;
        cnt <= cnt + 1;
    end
end
```
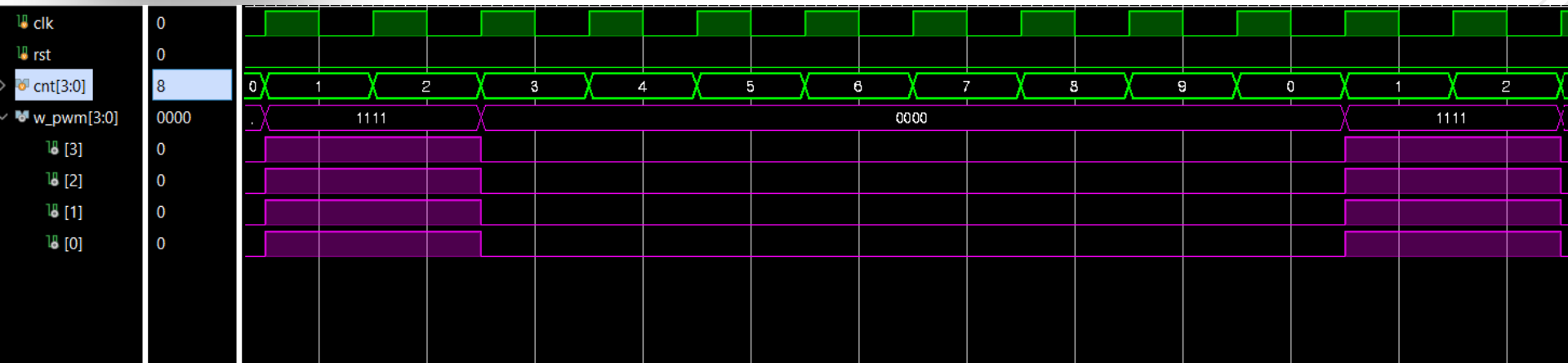
# PWM: Simulation

```
pwm_gen#(  
  .DUTY(2),  
  .MAX_TIME(10)  
)DUT_PWM(  
  .clk_1k(clk),  
  .rst(rst),  
  
  .pwm(w_pwm)  
);
```



# LED\_SEL

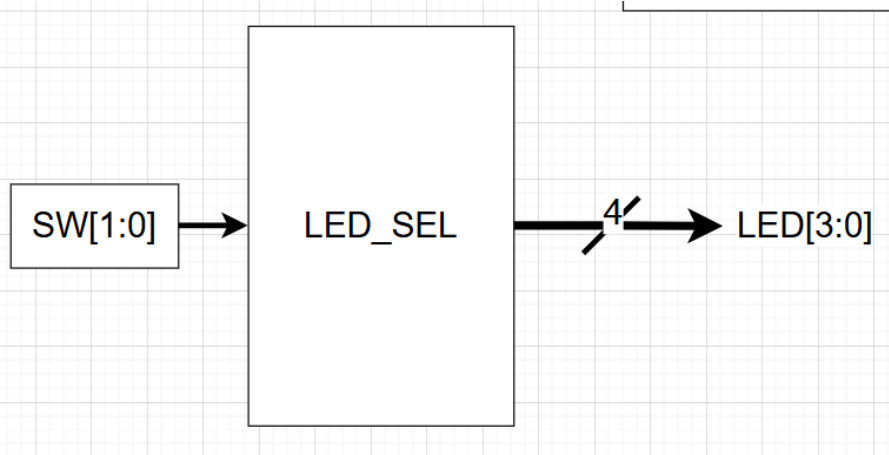

**SW[0] OFF**

LED[1]	LED[0]

**SW[0] ON**

LED[1]	LED[0]

**SW[1] OFF**


LED[3]	LED[2]

**SW[1] ON**


LED[3]	LED[2]
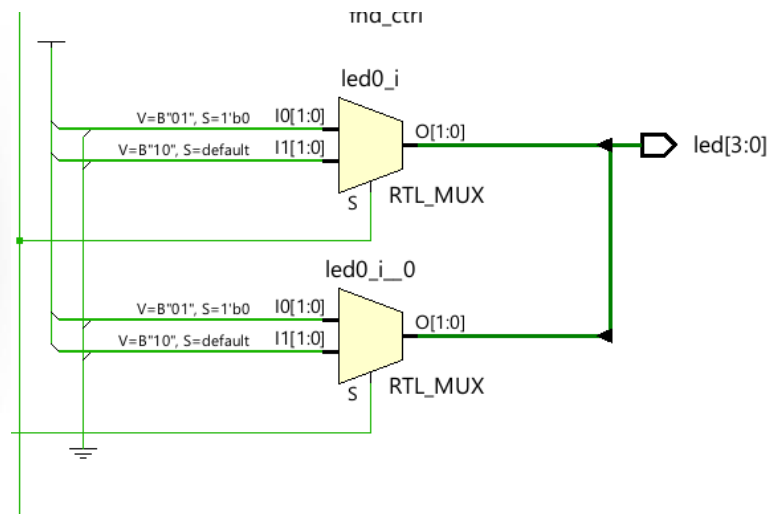
# LED\_SEL: CODE

```
assign led[1:0] = (!sw0) ? 2'b01 : 2'b10;  
assign led[3:2] = (!sw1) ? 2'b01 : 2'b10;
```





 

04

Implementation

# Notice


! SW[1] Short 문제

Origin	Change
SW[0]	SW[2]
SW[1]	SW[3]
SW[2]	SW[4]


# Time Change-STOP

RESET(btnC)


Watch Mode  
SEC/ MSEC

 


# Time Change-RUN

 

# Watch - Stop Watch

 

 

**05**

**Review**

# 어려웠던 점1: Watch\_CU

## Problem

FSM의 조건이 많음

→ 다단 MUX 발생

→ 타이밍 문제 가능성

## Solution

Rotate Shift Register 이용

→ 제어 신호 출력에 Shift reg 이용

→ 조건 수 감소

→ 다단 MUX 감소

# 어려웠던 점2: Watch\_DP

## Problem

조건식 다수

- 다단 MUX 문제
- Case문 시도
- Case문은 비교 조건 불가


## Solution

Flag를 이용한 Case문


- 각 조건들에 대해 Flag 세팅
- 하나의 Condition으로 묶음
- CaseZ를 이용해 다대일 MUX 설계





# 아쉬운 점1: Watch\_CU

 

Shift Right

 

Shift Left

  

# 아쉬운 점2: CU 조건 이용

## 기존

Watch CU에서 컨트롤 신호 생성

→ DP를 제외한 FND CTRL 등에서 사용 X

→ 신호 낭비

→ AREA 증가

## Update


FND\_COM\_CTRL FSM 사용X

→ Watch CU에서 생성한 제어 신호 사용

→ FSM 필요 X


→ Area 감소

→ Performance 향상

 

06

Q&A

 

# Thanks!

**CREDITS:** This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

Please keep this slide for attribution